

1ª LISTA DE INSTRUMENTAÇÃO

Prof. Vargas

Determine a função de transferência para os seguintes circuitos

