 


7SEGMENTOS




http://www.dreaminc.com.br/sala_de_aula/15a-display-7-segmentos/




© Prof. Eng^o esp Luiz Antonio Vargas Pinto
www.vargasp.com

Revisado em 2020

Modos

 

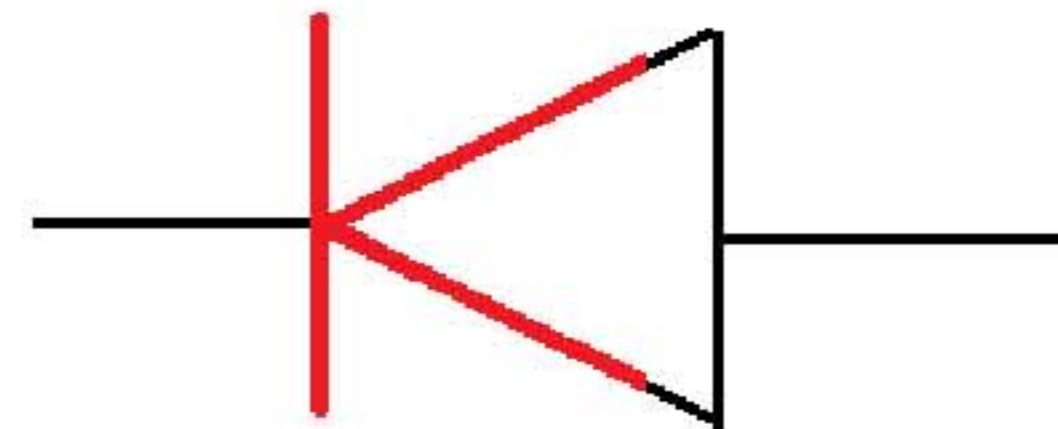  
<https://sites.google.com/site/netaula/blog/contadorbcdcomdisplayde7segmentos>



Exemplo de aplicação

Decodificador BCD-7Seg

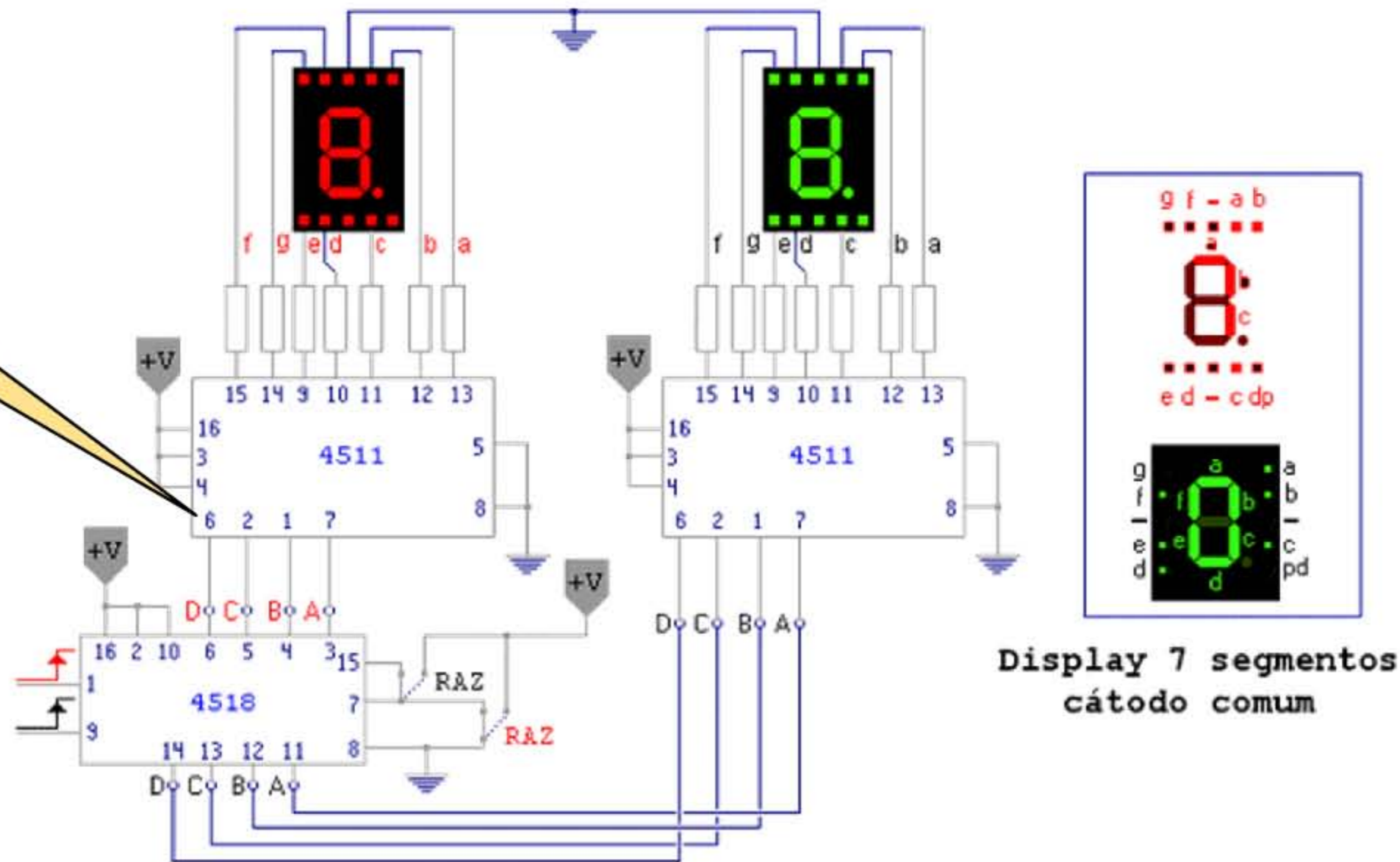


Display 7 segmentos
cátodo comum

<https://www.electronica-pt.com/contadores-binarios>

74LS373

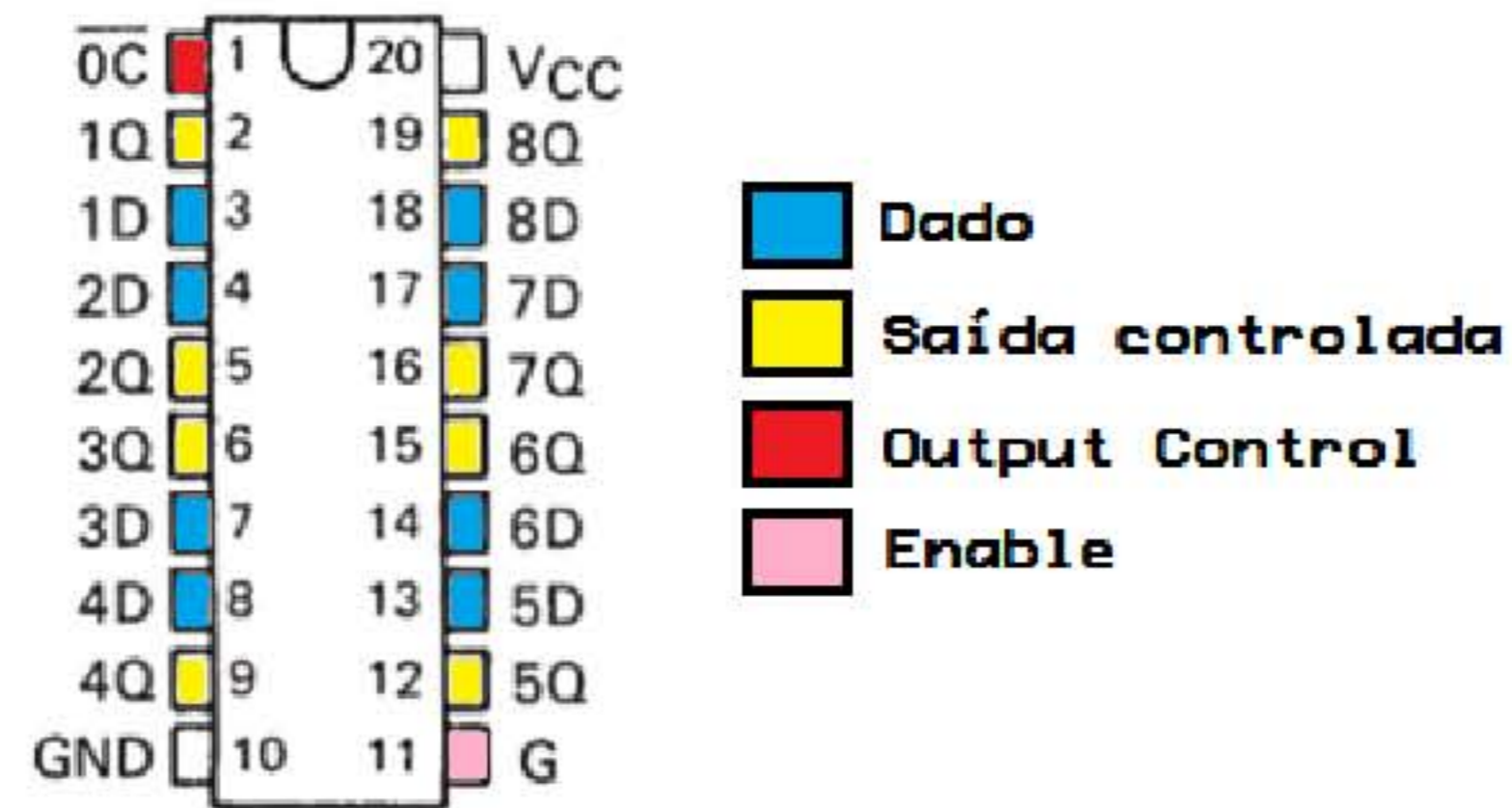Octal D-type transparent latches and edge-triggered flip-flops



Output Control	Enable G	D	Output
L	H	H	H
L	H	L	L
L	L	X	Q ₀
H	X	X	Z

Princípio

4 displays
de 7Seg

Mensagem

tEch



TECHNOLOGIC-

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

i j k l

Índices

0 1 2 3

1 2 3 4

2 3 4 5

3 4 5 6

4 5 6 7

5 6 7 8

6 7 8 9

7 8 9 10

8 9 10 11

9 10 11 0

10 11 0 1

11 0 1 2


0 1 2 3

Aqui começa
a repetir

tEch
Echn
chno
hnoL
noLo
oLo9
Lo9,
o9 ic
9 ic_
ic_t
c_tE
_tEc

Aplicação



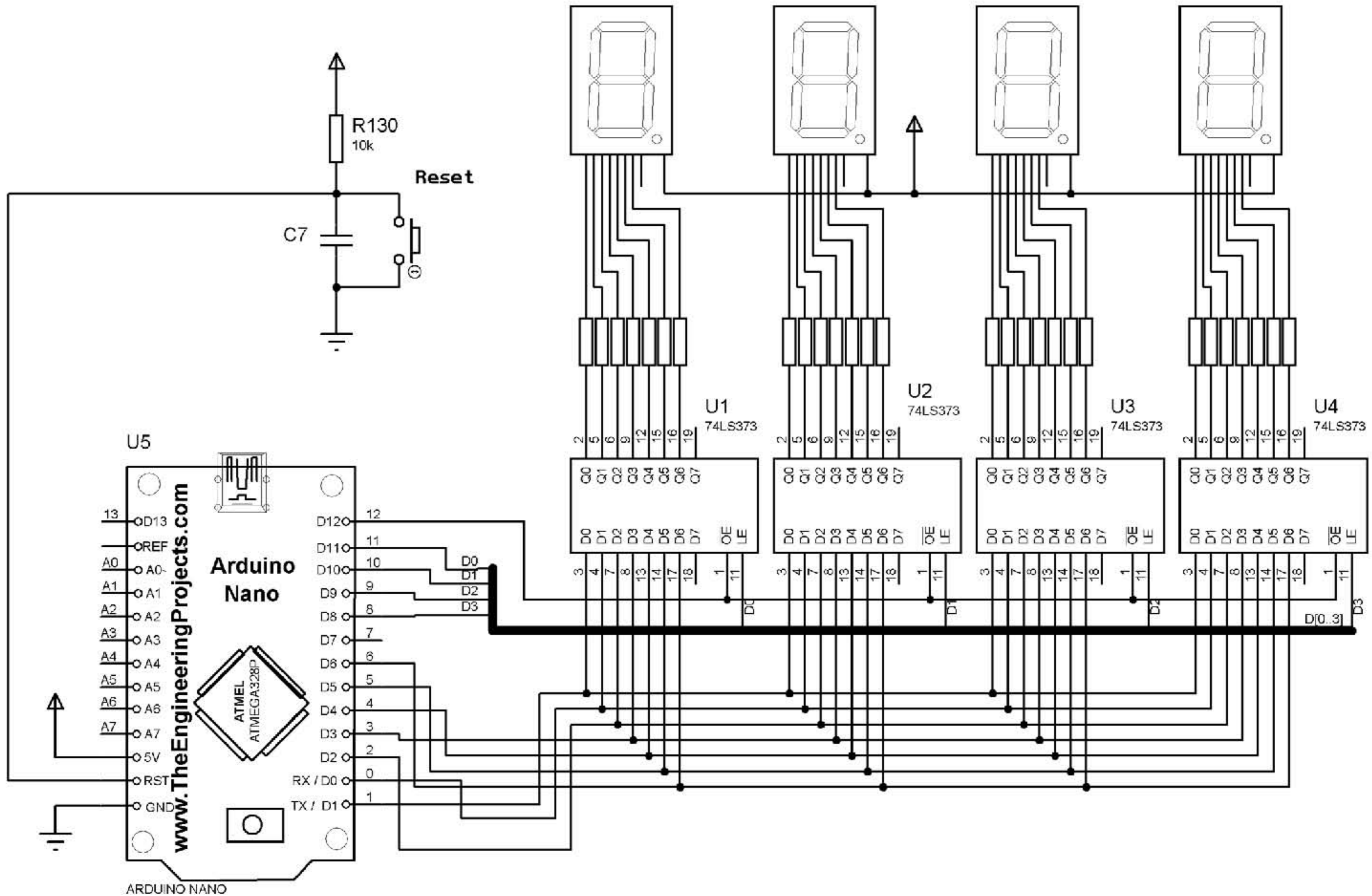

www.TheEngineeringProjects.com

Arduino Nano



ARDUINO NANO

Código

```
1e/*-----
2 Programa: 7Seg.ino
3 Data : 07/10/2019
4 Autor : Prof. Vargas
5 Descrição:
6 Uso do display de 7 Segmento padrão Anôdo Comum para escrever mensagem que
7 se desloca para a esquerda usando controle de I/O com o CI 74LS373 e não
8 multiplex. Escreve "tecnoLogic-" com 7 segmentos correndo o display.
9 (Lembre-se que anôdo comum acende com 0)
10 a a = RD0
11 --- b = RD1
12 f | g | b c = RD2
13 --- d = RD3
14 e | | c e = RD4
15 --- f = RD5
16 d g = RD6
17
18 t = d e f g ..... 0000.0111 0x07
19 E = a d e f g ... 0000.0110 0x06
20 c = g e d ..... 0010.0111 0x27
21 h = f g e c ..... 0000.1011 0x0B
22 n = g e c ..... 0010.1011 0x2B
23 o = c d e g ..... 0010.0011 0x23
24 L = f e g ..... 0100.0111 0x47
25 o = c d e g ..... 0010.0011 0x23
26 g = a b c d e f . 0001.0000 0x10
27 i = c ..... 0111.1011 0x7B
28 c = g e d ..... 0010.0111 0x27
29 - = ..... 0111.0111 0x3F
30
31 Os ponteiros seguirão:
32 i j k l
33 0 1 2 3 <---
34 1 2 3 4 |
35 2 3 4 5 |
36 3 4 5 6 |
37 4 5 6 7 |
38 5 6 7 8 |
39 6 7 8 9 |
40 7 8 9 10 |
```

```
41 8 9 10 11 |
42 9 10 11 12 |
43 10 11 12 0 |
44 11 12 0 1 |
45 12 0 1 2 ----
46
47 Saída Digital 12 controla G - Enable (Alta Impedância)
48 Saída Digital 11 controla I/O de D0 zero congela
49 Saída Digital 10 controla I/O de D1 zero congela
50 Saída Digital 09 controla I/O de D2 zero congela
51 Saída Digital 08 controla I/O de D3 zero congela
52 -----*/
53 int i, j, k, l;
54 int const A[12] = {0x07, // T
55 0x06, // E
56 0x27, // c
57 0x0B, // h
58 0x2B, // n
59 0x23, // o
60 0x47, // L
61 0x23, // o
62 0x10, // g
63 0x7B, // i
64 0x27, // c
65 0x3F // -
66 };
67
68 const int LE_D3 = 8;
69 const int LE_D2 = 9;
70 const int LE_D1 = 10;
71 const int LE_D0 = 11;
72 const int OE = 12;
73
74 void setup()
75 {
76 PORTD = 0b11111111; //garante displays apagados
77 DDRD = 0xFF; //PORTD é só saída
78 pinMode(LE_D3, OUTPUT); //Pinos de controle
79 pinMode(LE_D2, OUTPUT);
80 DDRD 0b11111111
81 7 8
```


Código

```
80 pinMode(LE_D1, OUTPUT);
81 pinMode(LE_D0, OUTPUT);
82 pinMode(OE, OUTPUT);
83 digitalWrite(OE, LOW); //Tira de alta impedância mas ainda está congelado
84 }
```

```
85
86 void loop()
87 {
88     i = 0;           //Ponteiros de caractere
89     j = 1;
90     k = 2;
91     l = 3;
92     do
93     {
94         PORTD = A[i]; //Carrega caractere de D0
95         digitalWrite(LE_D0, HIGH); //Passa D0
96         delay(5); //Temporiza transição
97         digitalWrite(LE_D0, LOW); //Congela D0
98         PORTD = A[j]; //Carrega caractere de D1
99         digitalWrite(LE_D1, HIGH); //Passa D1
100        delay(5); //Temporiza transição
101        digitalWrite(LE_D1, LOW); //Congela D1
102        PORTD = A[k]; //Carrega caractere de D2
103        digitalWrite(LE_D2, HIGH); //Passa D2
104        delay(5); //Temporiza transição
105        digitalWrite(LE_D2, LOW); //Congela D2
106        PORTD = A[l]; //Carrega caractere de D3
107        digitalWrite(LE_D3, HIGH); //Passa D3
108        delay(5); //Temporiza transição
109        digitalWrite(LE_D3, LOW); //Congela D3
110        digitalWrite(LE_D0, LOW); //Congela D0
111        digitalWrite(LE_D1, LOW); //Congela D1
112        digitalWrite(LE_D2, LOW); //Congela D1
113        delay(350); // Retém os 4 caracteres disponíveis
114        i++; // Incrementa posicionadores
115        j++;
116        k++;
117        l++;
118        if (j > 11) j = 0;
```

```
L19     if (k > 11) k = 0;
L20     if (l > 11) l = 0;
L21     } while (i < 12);
L22 }
```



Até a próxima!